

電気回路.2

名前 _____



解答

問1 次の電気用図記号の名称を答えよ。

図記号	名称	図記号	名称	図記号	名称

問2 上の表の電気用図記号を用いて、扇風機の回路図を書け。

